 



Lab 01 -Nguyen Manh Duc -103792724

Not gate




Pin	Output
0	1
1	0

NAND gate

 


Pin 1	Pin 2	Output
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Half-adder

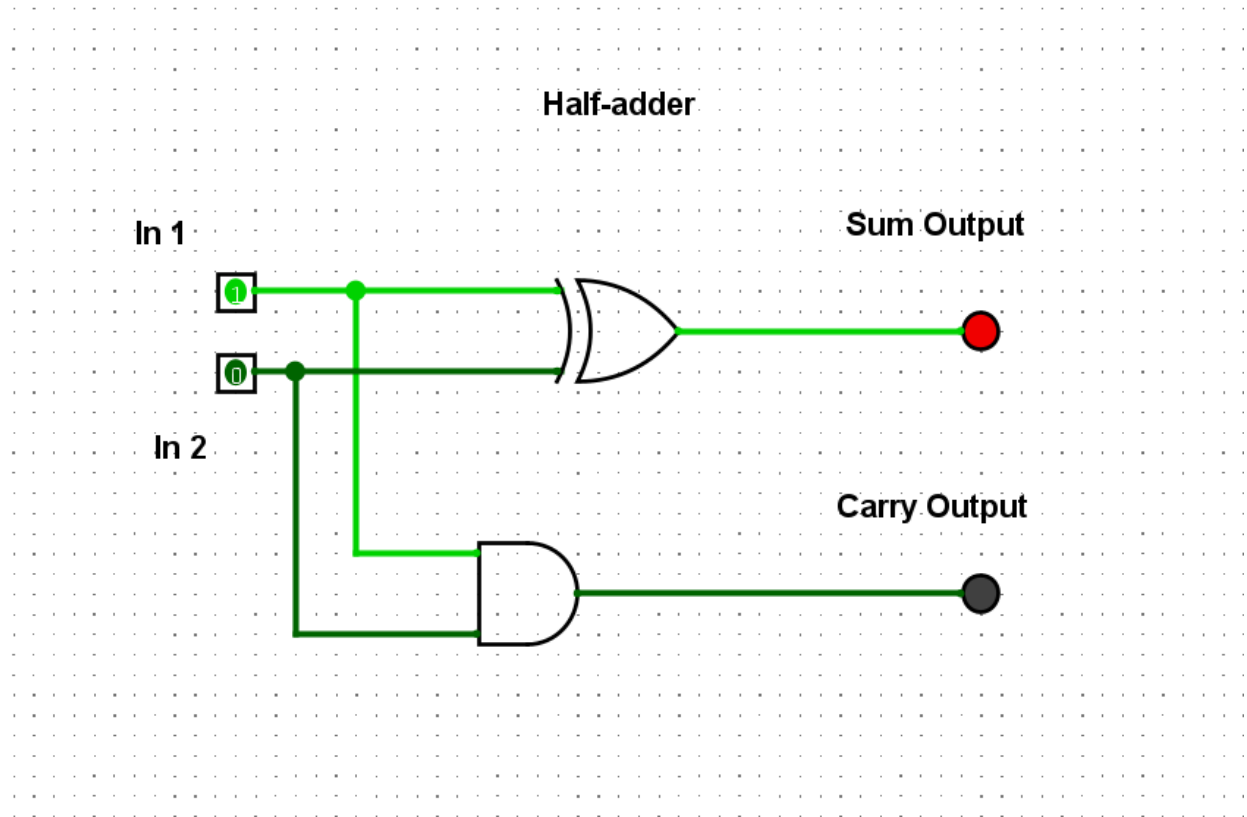

Input 1	Input 2	Sum Output	Carry output
0	0	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	0	1

Full-adder

 

Input 1	Input 2	Carry In	Sum Output	Carry Output
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1